 


设计草稿

本次P3搭建的CPU支持 `add, sub, ori, lw, sw, beq, lui, nop, begz, bgtz, blez, bltz, bne, j, jal`

IFU (Instruction Fetch Unit)


PC和InPC内置在IFU中，通过branch信号控制PC变换逻辑



端口	方向	描述
Instr[31:0]	O	输出32位指令二进制编码
offset[31:0]	I	输入branch指令的地址偏移量
reset	I	复位信号
branch	I	是否branch
PC	O	用于测试PC

Controller

用于控制信息通路中的多路选择器，选择正确的功能

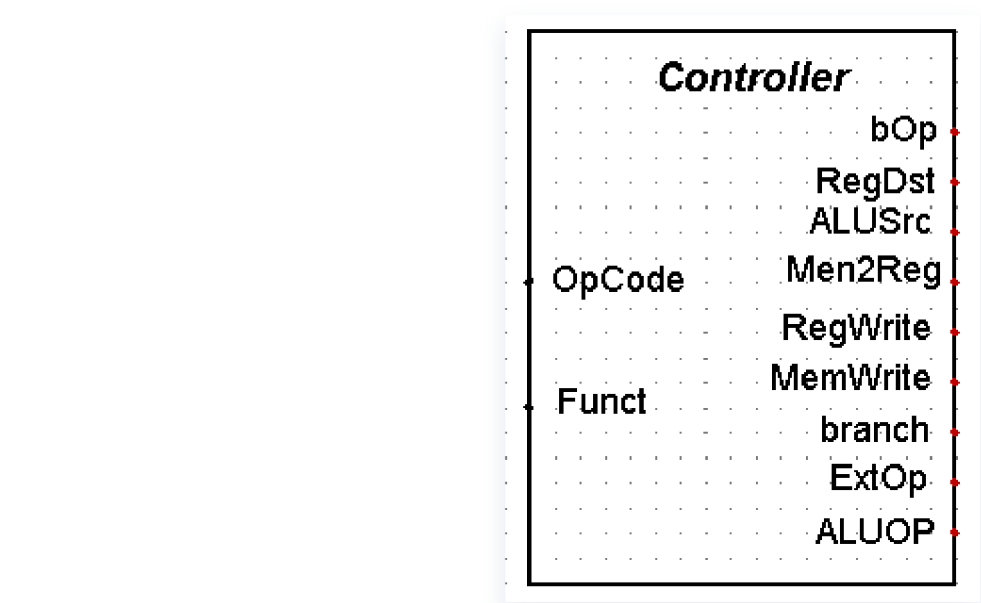


	add	sub	ori	lw	sw	beq	lui	bgez	bgtz	blez	bltz	bne	jump	jal
OpCode	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111	000001	000111	000110	000001	000101	000010	000011
Function	100000	100010	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	00001	xxxxxx	xxxxxx	00000	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

	add	sub	ori	lw	sw	branch	lui	jump	jal
RegDst	01	01	00	00	00	00	00	00	11(const31)
ALUSrc	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Mem2Reg	00	00	00	01	00	00	00	00	10(PC + 4)
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1	0	1
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0	0	0
nPC_Sel	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ExtOp	00	00	01(zero)	10(signed)	10(signed)	10(signed)	10(signed)	00	0
ALUOP<1,0>	00	01	10	00(+)	00(+)	00(+)	11	00	0
jump	0	0	0	0	0	0	0	1	1

	beq	bgez	bgtz	blez	bltz	bne
bOp	100000	010000	001000	000100	000010	000001


GRF (General Register File)

 

GRF中包含32个32位寄存器，分别对应0~31号寄存器，其中0号寄存器读取的结果恒为0。

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号，将 32 个寄存器中的值全部清零 1: 复位 0: 无效
WE	I	写使能信号 1: 可向 GRF 中写入数据 0: 不能向 GRF 中写入数据
A1	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到 RD1
A2	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到 RD2
A3	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个作为写入的目标寄存器
WD	I	32 位数据输入信号
RD1	O	输出 A1 指定的寄存器中的 32 位数据
RD2	O	输出 A2 指定的寄存器中的 32 位数据

序号	功能名称	描述
1	复位	reset信号有效时，所有寄存器存储的数值清零，其行为与logisim自带部件register的reset接口完全相同
2	读数据	读出 A1,A2 地址对应寄存器中所存储的数据到 RD1,RD2
3	写数据	当 WE 有效且时钟上升沿来临时，将 WD 写入 A3 所对应的寄存器中。

 


ALU (Arithmetic Logic Unit)

ALUOP	描述
00	加法
01	减法
10	或
11	立即数加载到高位

EXT (Extend)


用于数据扩展

 

ExtOp	操作
00	无操作
01	0扩展
10	signed扩展
11	1扩展

bChecker (Branch Checker)

用于判断是否跳转

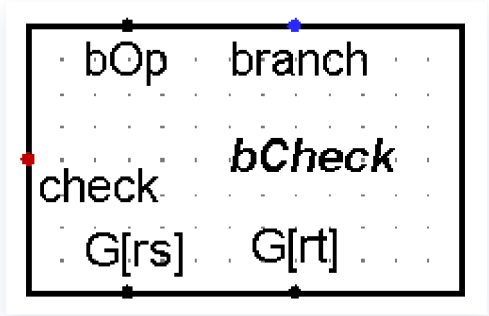


端口	方向	描述
bOp	I	连接到Controller.bOp，获取branch类型
branch	I	连接到Controller.branch，判断是否是branch信号

端口	方向	描述
G[rs]	I	连接到GRF.RD1
G[rt]	I	连接到GFR.RD2
check	O	判断是否符合branch条件，连接到IFU.branch

jumpEXT

 用于实现jump和jal指令，计算 $PC_{31...28} \parallel Instr_index \parallel 00$



端口	方向	描述
index	I	获取Instr_index，即机器码的后26位
PC	I	获取PC的值
ext32	O	下一个PC的值（nPC）

测试方案

随机生成数据 -> 导出十六进制文件 -> 自动化工具生成新电路 -> 比对mars运行结果和circ运行结果

randomMipsCmd.py

```
import random
import time

def generate_register():
    """生成一个随机寄存器编号 (0-31) 。”"""
    return random.randint(0, 31)

def generate_immediate():
    """生成一个随机立即数 (0-65535) 。”"""
    return random.randint(0, 65535)

def generate_memory_address():
```

```

    """生成一个随机内存地址 (0-3071, 左移2位) 。"""
    return random.randint(0, 3071) << 2

def write_instruction(file, instruction):
    """将指令写入文件。"""
    file.write(instruction + "\n")

def main():
    random.seed(time.time())
    length = int(input("请输入要生成的指令数量: "))
    label_count = 0

    with open("result.asm", "w") as file:
        for _ in range(length):
            tmp = random.randint(0, 8)

            match tmp:
                case 0:
                    write_instruction(file, f"add ${generate_register()},
${generate_register()}, ${generate_register()}")
                case 1:
                    write_instruction(file, f"sub ${generate_register()},
${generate_register()}, ${generate_register()}")
                case 2:
                    write_instruction(file, f"ori ${generate_register()},
${generate_register()}, {generate_immediate()}")
                case 3:
                    write_instruction(file, f"lw ${generate_register()},
{generate_memory_address()}($0)")
                case 4:
                    write_instruction(file, f"sw ${generate_register()},
{generate_memory_address()}($0)")
                case 5:
                    if label_count >= 1:
                        num1 = generate_register()
                        num2 = generate_register()
                        while num2 == num1:
                            num2 = generate_register()
                        write_instruction(file, f"ori ${num1}, ${num1},
{generate_immediate()}")
                        write_instruction(file, f"beq ${num1}, ${num2},
label{random.randint(0, label_count - 1)}")
                    else:
                        write_instruction(file, f"ori ${generate_register()},
${generate_register()}, {generate_immediate()}")
                case 6:

```

```

        write_instruction(file, f"lui ${generate_register()},
{generate_immediate()}")
    case 7:
        write_instruction(file, "nop")
    case 8:
        write_instruction(file, f"label{label_count}:")
        label_count += 1

if __name__ == '__main__':
    main()

```

autoWrite2Rom.py

```

import re

# 读取 ROM 文件内容
with open("python\\autoTest_P3\\rom.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    rom_content = f.read().strip() # 去掉前后空白字符

# 读取电路文件
with open("python\\autoTest_P3\\cpu.circ", "r", encoding="utf-8") as cur_file:
    cur_content = cur_file.read()

# 使用正则表达式替换 ROM 内容
cur_content = re.sub(
    r'addr/data: 12 32([\s\S]*?)</a>', # 使用非贪婪模式匹配
    f'addr/data: 12 32\n{rom_content}\n</a>',
    cur_content,
    flags=re.DOTALL # 允许 . 匹配换行符
)

# 写入新的电路文件
with open("cpu_remake.circ", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(cur_content)

```

思考题

1. 上面我们介绍了通过 FSM 理解单周期 CPU 的基本方法。请大家指出单周期 CPU 所用到的模块中，哪些发挥状态存储功能，哪些发挥状态转移功能。

- 状态存储功能：IFU、GRF
- 状态转移功能：Controller、ALU、EXT、bCheckTT

2. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用 Register，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理

- ROM是只读存储器，不会被写入，内部数据不会被修改，适合用来储存指令。
- RAM可以存取存储器，可以被写入可以被读取，适合用来读取数据。
- GRF是寄存器堆，Register具有较高的读写速度，适合用来存储指令中的数据。

3. 在上述提示的模块之外，你是否在实际实现时设计了其他的模块？如果是的话，请给出介绍和设计的思路。

额外设计了Branch Checker，用于判断是否branch，设计思路见"设计草稿"

4. 事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

`nop`的指令码是0x00000000，会被翻译为 `sll $0, $0 0`，即把\$0的值左移0位存入\$0，因为\$0的值始终为零不会被改变，所以`nop`不会带来电路的任何改变。

5. 阅读 Pre 的“[MIPS 指令集及汇编语言](#)”一节中给出的测试样例，评价其强度（可从各个指令的覆盖情况，单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析），并指出具体的不足之处。

强度一般

没有测试到所有的寄存器，也没有考虑到数据溢出的情况

